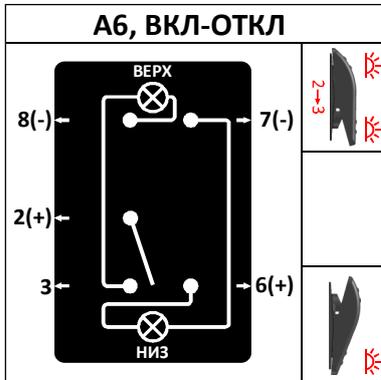



ВКЛ-ОТКЛ



Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Светодиодов: 2
Контактов: 5
Однополосный


Схема:
A6

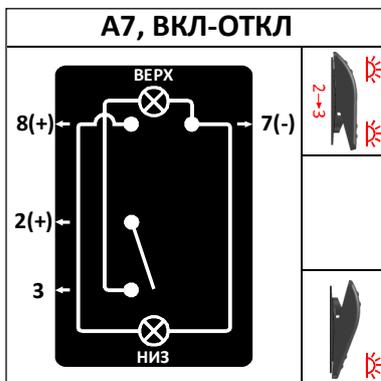

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
A7

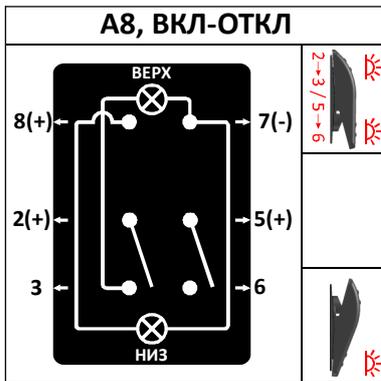

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема:
A8

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

(ВКЛ)-ОТКЛ

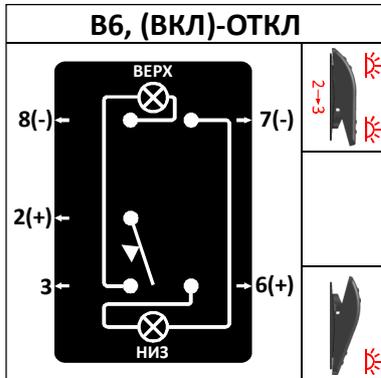


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 5
Однополосный

Схема:

В6

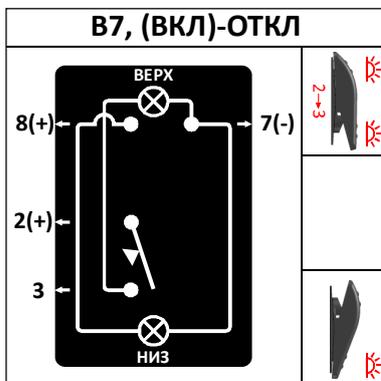


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:

В7

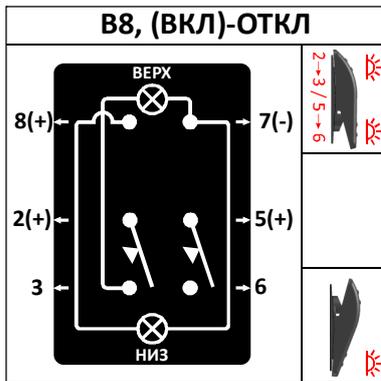

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема:

В8


ВКЛ-ВКЛ

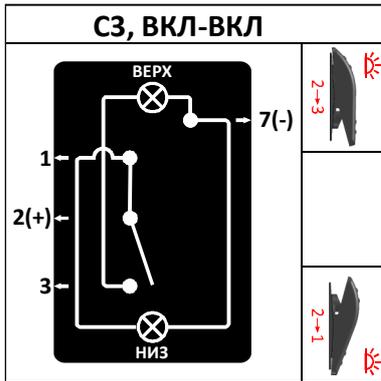

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополюсный

Схема:
C3

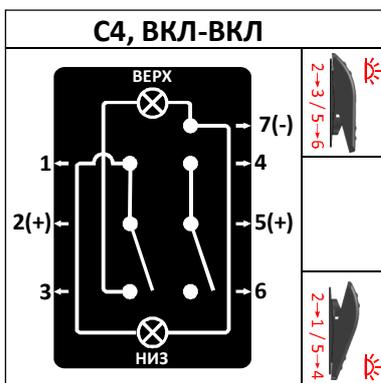


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполюсный

Схема:
C4

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

(ВКЛ)-ВКЛ

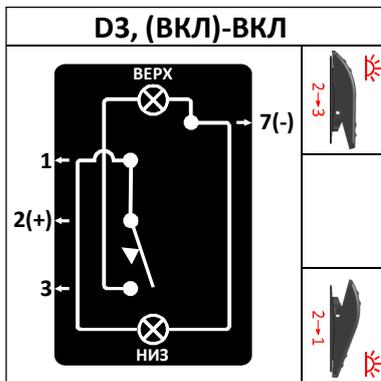


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополюсный

Схема:
D3

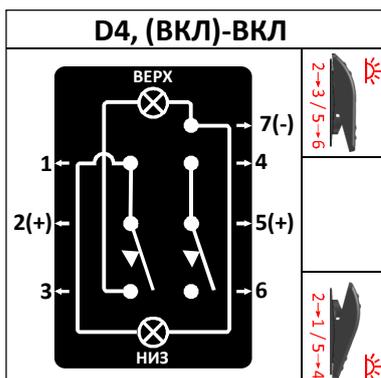Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**




Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполюсный

Схема:
D4

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ

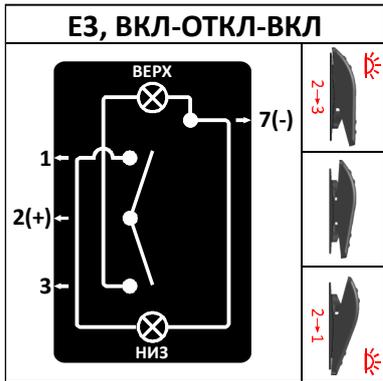


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополюсный

Схема:
E3

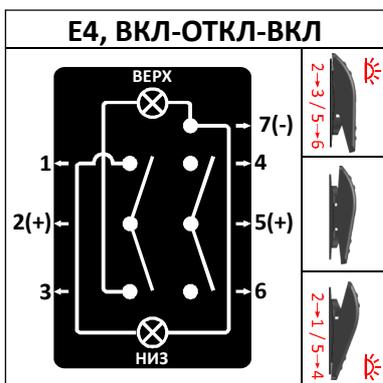

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполюсный

Схема:
E4

(ВКЛ)-ОТКЛ-ВКЛ

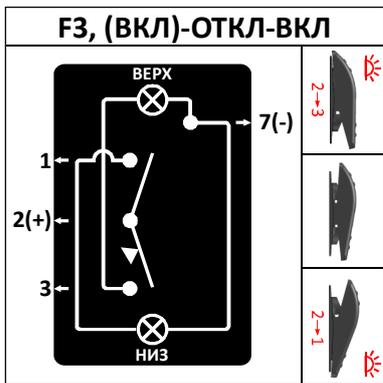


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополюсный

Схема:
F3

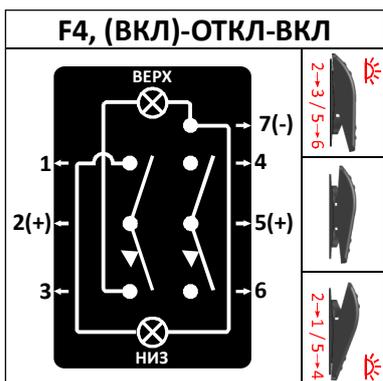

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
F4

(ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

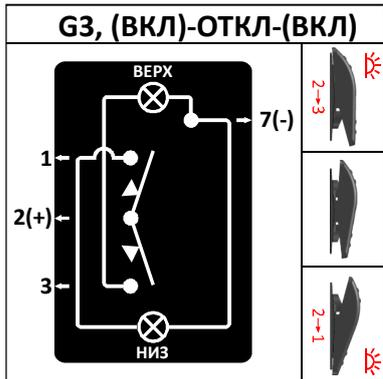

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**


Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополюсный

Схема:

G3

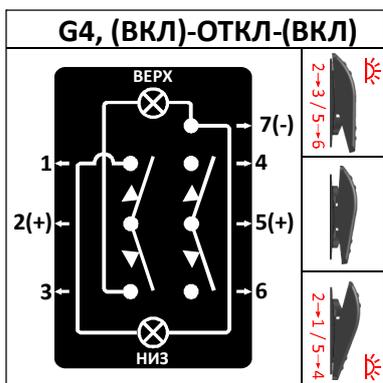

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: отключен


Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполюсный

Схема:

G4

ВКЛ-ВКЛ-ВКЛ

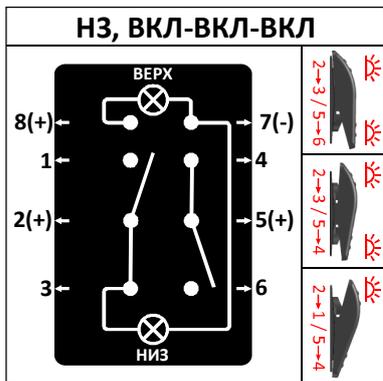

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 4**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполюсный

Схема:

H3

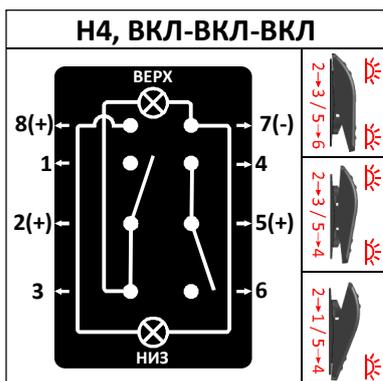

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 4**


Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполюсный

Схема:

H4

ВКЛ-ВКЛ-ОТКЛ

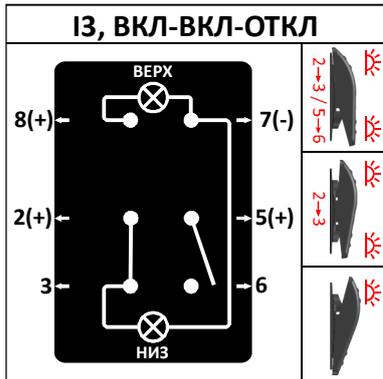


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
I3

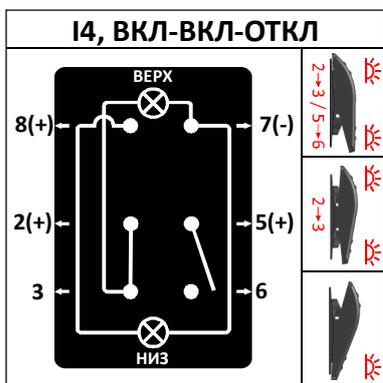

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**


Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
I4

(ВКЛ)-ВКЛ-ОТКЛ

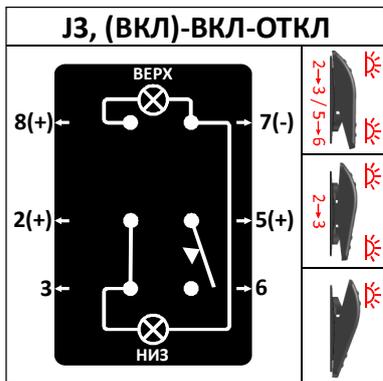


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
J3

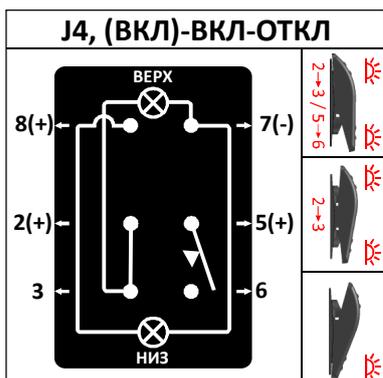

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3, 5→6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2→3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
J4