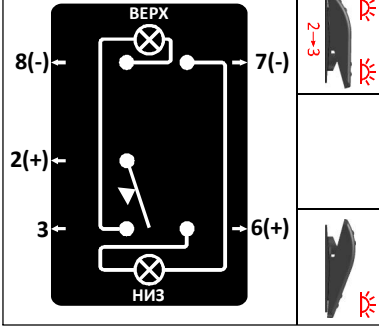
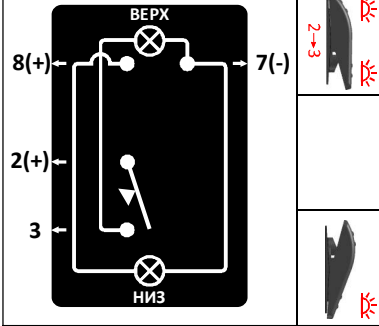
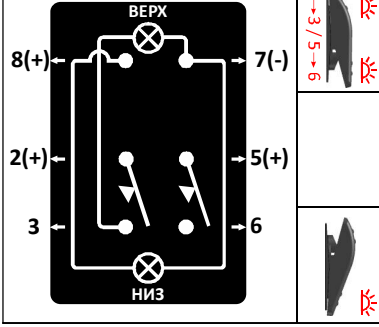



ВКЛ-ОТКЛ

A6, ВКЛ-ОТКЛ	Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2 → 3 Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 5 Однополосный	Схема: A6
A7, ВКЛ-ОТКЛ	Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2 → 3 Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 4 Однополосный	Схема: A7
A8, ВКЛ-ОТКЛ	Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2 → 3, 5 → 6 Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 6 Двухполосный	Схема: A8

(ВКЛ)-ОТКЛ

В6, (ВКЛ)-ОТКЛ 	Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2- 3 Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 5 Однополосный	Схема: В6
В7, (ВКЛ)-ОТКЛ 	Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2 → 3 Нижнее положение: отключен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 4 Однополосный	Схема: В7
В8, (ВКЛ)-ОТКЛ 	Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод. Замкнуты контакты: 2 → 3, 5 → 6 Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.	Светодиодов: 2 Контактов: 6 Двухполосный	Схема: В8

ВКЛ-ВКЛ

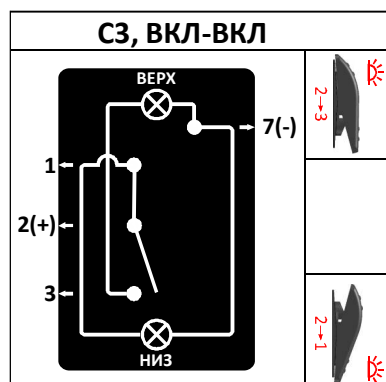


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
C3

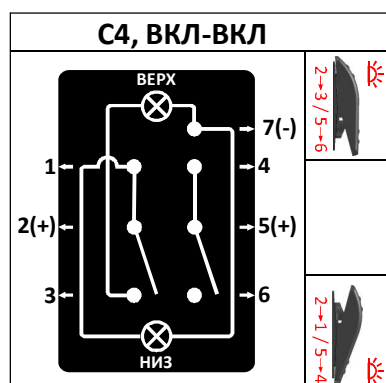


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема:
C4

(ВКЛ)-ВКЛ

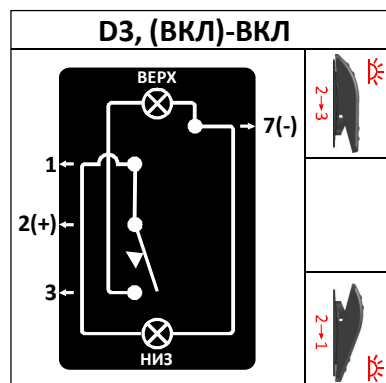


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
D3

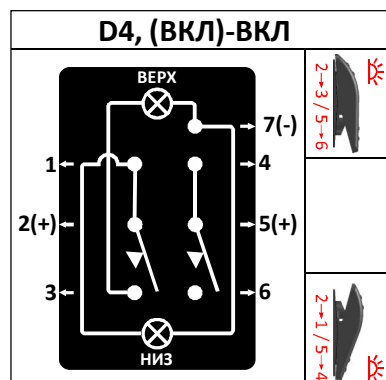


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема:
D4

ВКЛ-ОТКЛ-ВКЛ

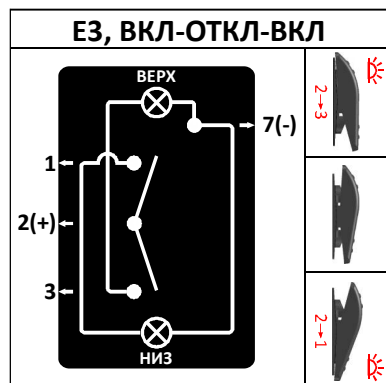

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3**


Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
Е3

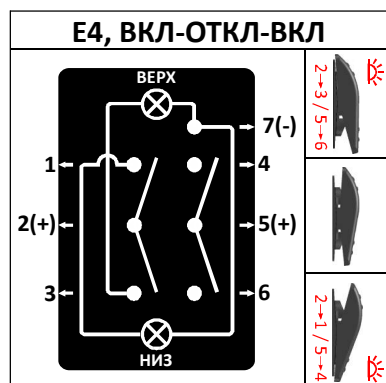

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: отключен, фиксированное


Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема:
Е4

(ВКЛ)-ОТКЛ-ВКЛ

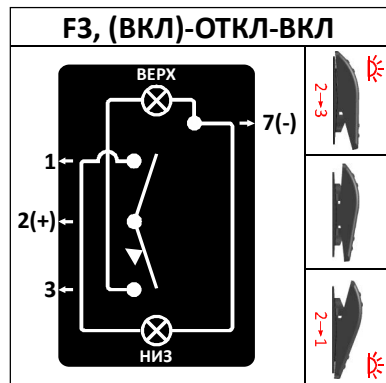

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3**


Среднее положение: отключен, фиксированное

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
Е3

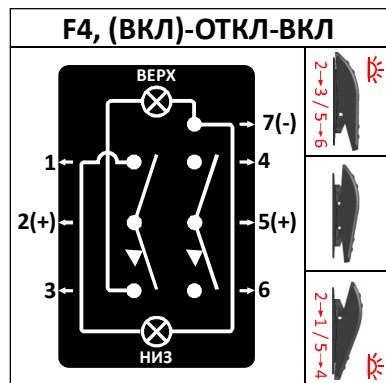

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: отключен, фиксированное


Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполосный

Схема:
Е4

(ВКЛ)-ОТКЛ-(ВКЛ)

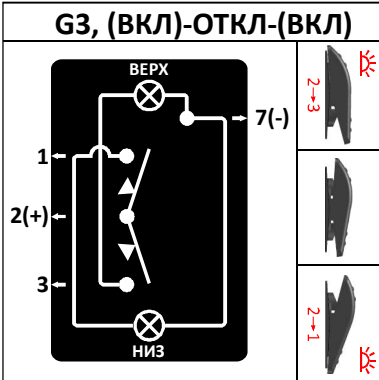


Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3**

Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1**

Светодиодов: 2
Контактов: 4
Однополосный

Схема:
G3

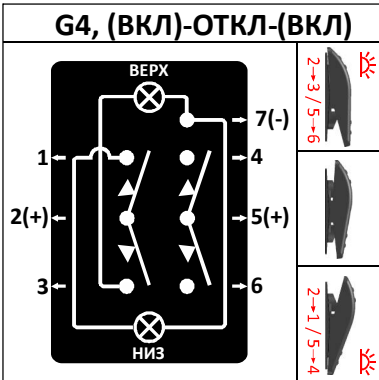

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: отключен

Нижнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 7
Двухполосный

Схема:
G4

ВКЛ-ВКЛ-ВКЛ

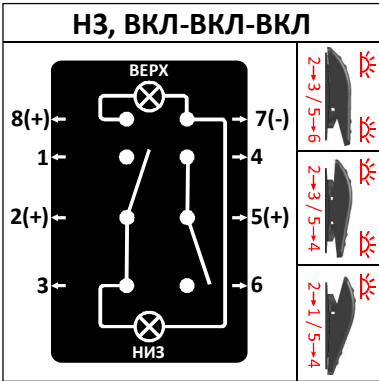


Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 4**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполосный

Схема:
H3

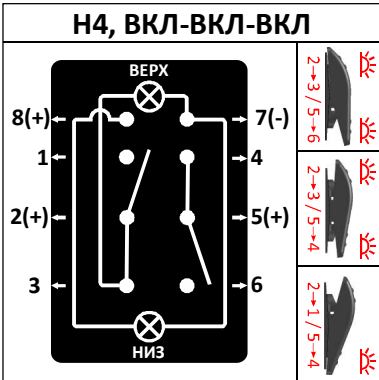

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 4**

Нижнее положение: включен, фиксированное, горит нижний светодиод.
Замкнуты контакты: **2 → 1, 5 → 4**

Светодиодов: 2
Контактов: 8
Двухполосный

Схема:
H4

ВКЛ-ВКЛ-ОТКЛ

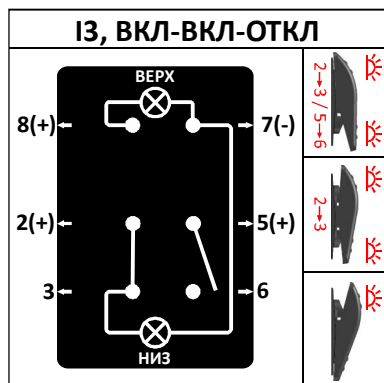

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
I3

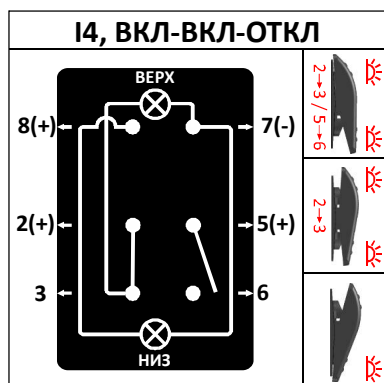

Верхнее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.


Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
I4

(ВКЛ)-ВКЛ-ОТКЛ

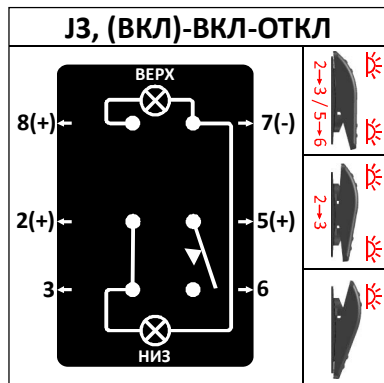

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**


Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит верхний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
J3

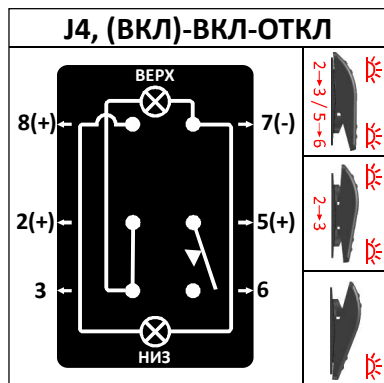

Верхнее положение: включен, НЕ фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3, 5 → 6**

Среднее положение: включен, фиксированное, горит нижний и верхний светодиод.

Замкнуты контакты: **2 → 3**

Нижнее положение: отключен, фиксированное, горит нижний светодиод.

Светодиодов: 2
Контактов: 6
Двухполюсный

Схема:
J4